

Problem 3:

	signed?	width	base	int val
8'b00001000	No	8	bin	8
16'hABCD	No	16	hex	43981
4'sb1110	Yes	4	bin	-2
4'd12	No	4	dec	12
4'b1100	No	4	bin	12
8'shFF	Yes	8	hex	-1
8'sb00011100	Yes	8	bin	28
12'h2A8	No	12	hex	680
6'sb111101	Yes	6	bin	-3
12'o3456	No	12	oct	1838

Problem 4:**alarm.v:**

```
`timescale 1ns/10ps
```

```
//top module
```

```
module alarm(PANIC, EN, EXIT, WINDOW, DOOR, GARAGE, ALARM);
```

```
    input  PANIC,EN,EXIT,WINDOW,DOOR,GARAGE;
```

```
    output ALARM;
```

```
    wire gate1,gate2,gate3;
```

```
    nand(gate1,WINDOW,DOOR,GARAGE);
```

```
    not(gate2,EXIT);
```

```
    and(gate3,EN,gate2,gate1);
```

```
    or(ALARM,gate3,PANIC);
```

```
endmodule
```

alarm_test.v:

```
`timescale 1ns/10ps
```

```
module alarm_test;
```

```
    reg PANIC,EN,EXIT,WINDOW,DOOR,GARAGE;
```

```
    wire ALARM;
```

```
    alarm doubile(
```

```
        PANIC,EN,EXIT,WINDOW,DOOR,GARAGE,ALARM
```

```
    );
```

```
    initial
```

```
        begin
```

```
            // first case - should be alarm = 1
```

```
            assign PANIC = 1;
```

```
            assign EN = 1;
```

```
            assign EXIT = 1;
```

```
            assign WINDOW = 1;
```

```
            assign DOOR = 1;
```

```
            assign GARAGE = 0;
```

```
            #20
```

```
            // second case - should be alarm = 0
```

```
            assign PANIC = 0;
```

```
            #20
```

```
            // third case - should be alarm = 1
```

```
            assign EXIT = 0;
```

```

#20

// fourth case - should be alarm = 0

assign EN = 0;


#20

$finish;

end

endmodule

```

 

Simulation output